

Circuitos conversores de una señal de nivel a una señal de pulso.

1. Diseño Moore

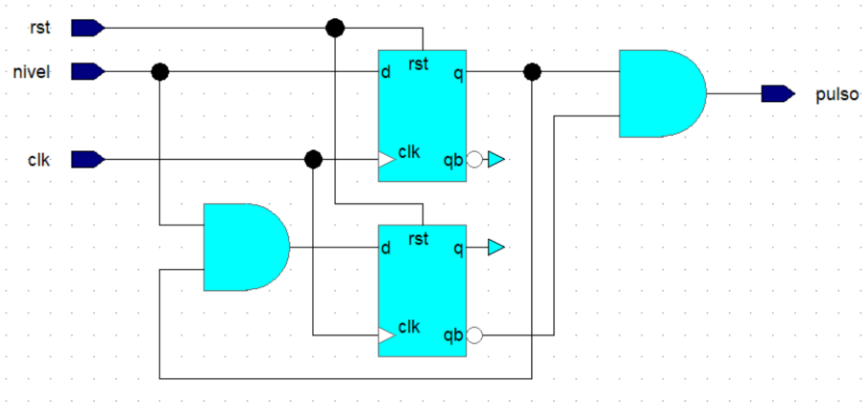

2. Diseño Mealy

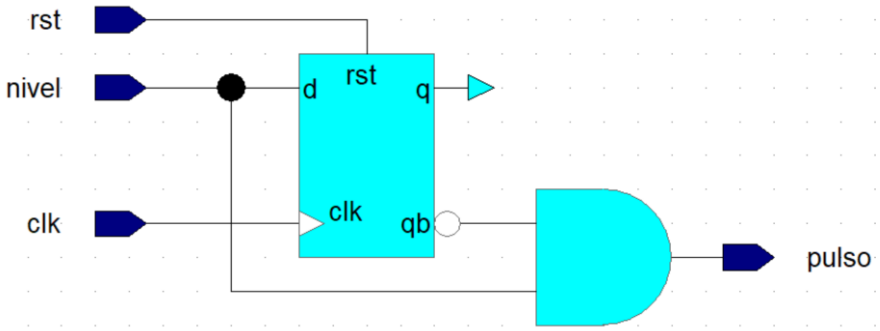

3. Simulación de ambos circuitos

